

PROIECT VU-METRU

Student: Plesa Diana Simona


Grupa: 2127

Sa se proiecteze un circuit electronic care sa indice pe un afisaj cu LED-uri nivelul semnalului audio dintr-o banda de frecventa specificata (VU-metru). Circuitul este alimentat de la tensiunea $\pm V_{CC}$. LED-urile trebuie sa fie de culori diferite pentru fiecare domeniu specificat.

Date de proiectare

Amplitudinea semnalului de intrare [μV]	Banda de frecventa [Hz]		VCC	Semnalizari
	fmin	fmax		
880	200	8500	12	4

Schema bloc

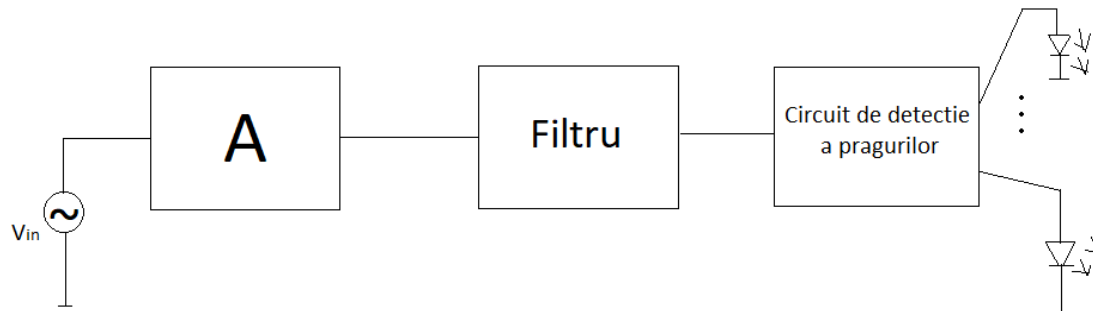

Etape proiectare

- 1) Amplificatorul
- 2) Filtru
- 3) Circuit de detectie a paragurilor
- 4) Led-urile

1. Amplificatorul

Tensiunea de intrare este foarte mica de aceea semnalul trebuie amplificat.

DIMENSIONARE COMPONENTE (Prima amplificare)

AO are RN(reactie negativa) $\Rightarrow v_D = 0$

$$\left. \begin{array}{l} v_D = v^+ - v^- \\ v^- = \frac{R1}{R1+R2} * V_{out1} \\ v^+ = v_I \end{array} \right\} \Rightarrow v_I - \frac{R1}{R1+R2} * V_{out1} = 0 \Rightarrow v_I = \frac{R1}{R1+R2} * V_{out1}$$

$$A_v = \frac{V_{out1}}{v_I} = 1 + \frac{R2}{R1}$$


Semnalul este amplificat datorita celor 2 rezistente!

Aleg $V_{out1} = 50 \text{ mV}$

$$\Rightarrow A_v = \frac{V_{out1}}{v_I} = \frac{50m}{0,88m} = 56,8 \approx 57$$
$$A_v = 1 + \frac{R2}{R1} \quad \Rightarrow 57 = 1 + \frac{R2}{R1} \Rightarrow \frac{R2}{R1} = 56 \Rightarrow R2 = 56R1$$

Daca $R1 = 1 \text{ k}\Omega \Rightarrow R2 = 56 \text{ k}\Omega$

SHEMA ELECTRICA

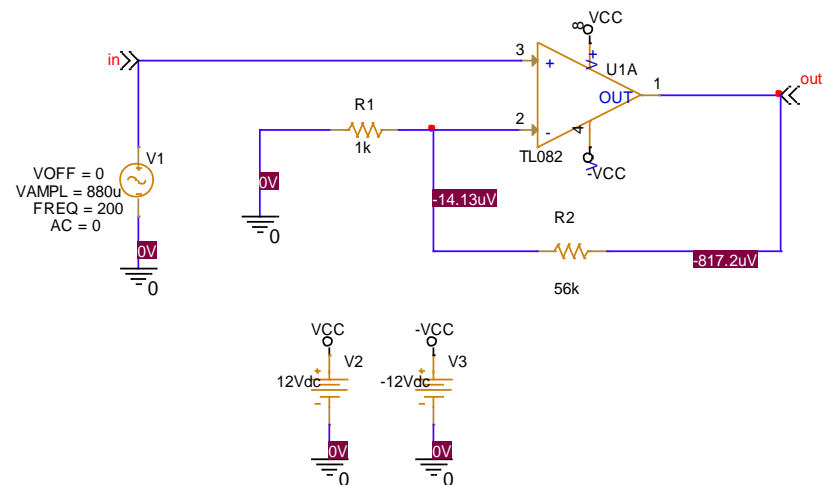


Amplificator neinversor cu reactie negativa pentru prima etapa de amplificare

Voff = 0 (nu exista componenta continua)


VAMPL = 880u (amplitudinea semnalului de intrare)

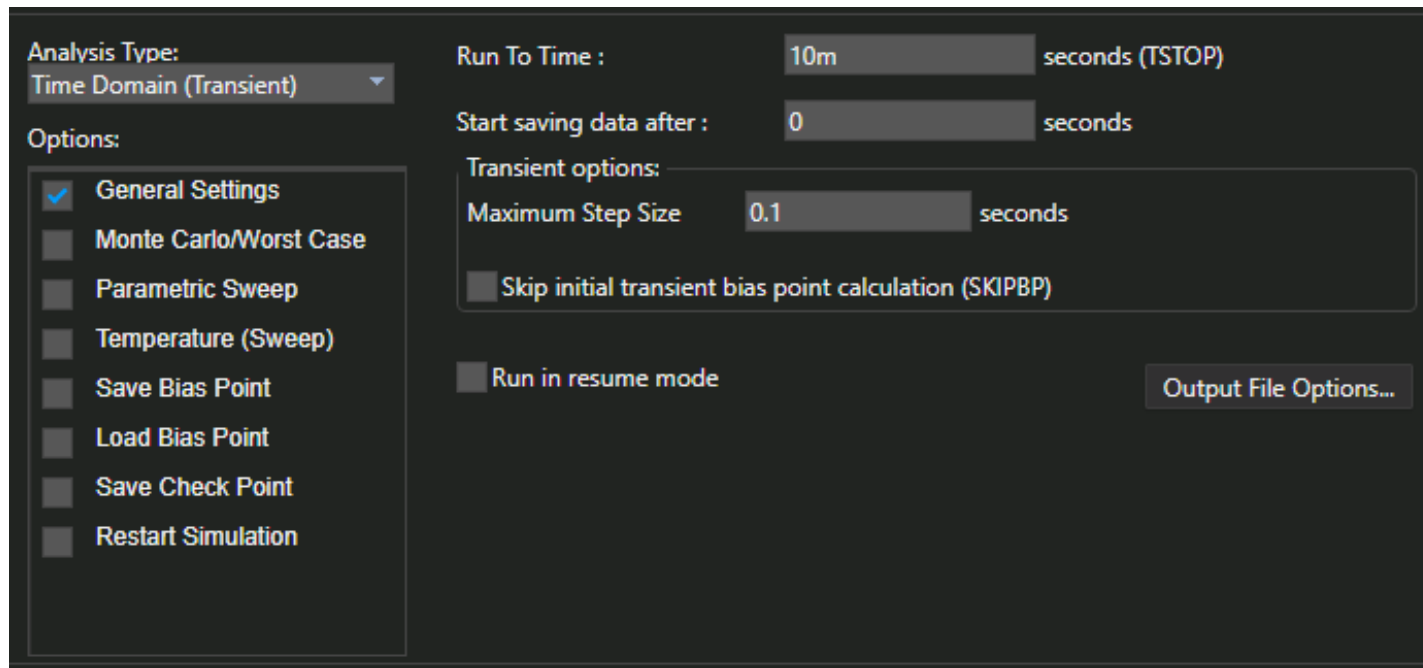FREQ = 200 (frecventa minima din banda de frecvente)



Profil de simulare (analiza in timp pentru a putea vizualiza formele de unda ale semnalului de intrare/iesire)


Semnalul de intrare

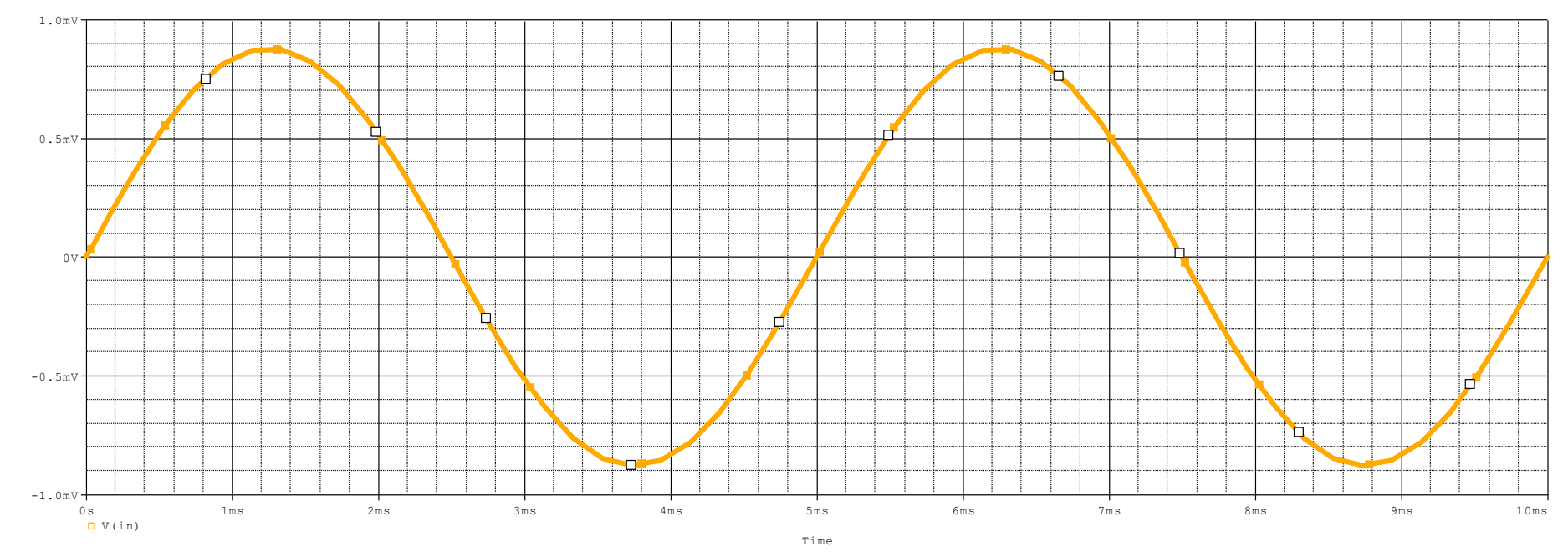

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	6.1712m	0.000	6.1712m
CURSOR 1,2	V(in)	871.551u	0.000	871.551u

Valoarea amplitudinii semnalului de intrare

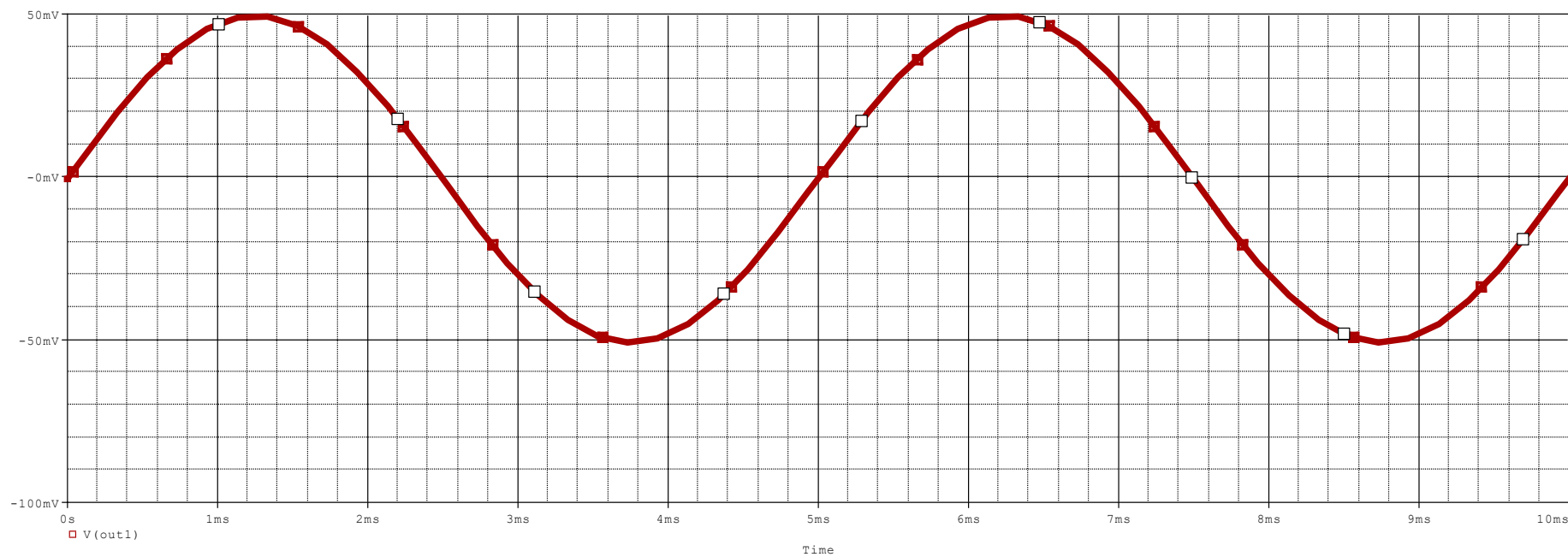Semnalul de iesire dupa prima amplificare



Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	6.3356m	0.000	6.3356m
CURSOR 1,2	V(out1)	49.061m	-817.233u	49.879m

Diferenta dintre valoarea aleasa si cea obtinuta este foarte mica

Valoarea amplitudinii semnalului de iesire dupa prima amplificare

Deoarece tensiunea de intrare este foarte mica mai avem nevoie 2 de amplificari!

DIMENSIONARE COMPONENTE (A doua amplificare)

Dimensionam rezistentele R_3 si R_4 .

AO are RN $\Rightarrow v_D = 0$

$$\left. \begin{array}{l} v_D = v^+ - v^- \\ v^- = \frac{R_3}{R_3 + R_4} * V_{out2} \\ v^+ = V_{out1} \end{array} \right\} \Rightarrow V_{out1} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} * V_{out2} = 0 \Rightarrow V_{out1} = \frac{R_3}{R_3 + R_4} * V_{out2}$$

$$A_v = \frac{V_{out2}}{V_{out1}} = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$


Amplificarea este data de cele 2 rezistente!

Aleg $V_{out2} = 5V$


$$\left. \begin{array}{l} A_v = \frac{V_{out2}}{V_{out1}} = \frac{5}{50 * 10^{-3}} = 100 \\ A_v = 1 + \frac{R_4}{R_3} \end{array} \right\} \Rightarrow 100 = 1 + \frac{R_4}{R_3} \Rightarrow 1 + \frac{R_4}{R_3} = 100 \Rightarrow R_4 = 99 * R_3$$

Daca $R3 = 1\text{ k}\Omega \Rightarrow R4 = 99\text{ k}\Omega$

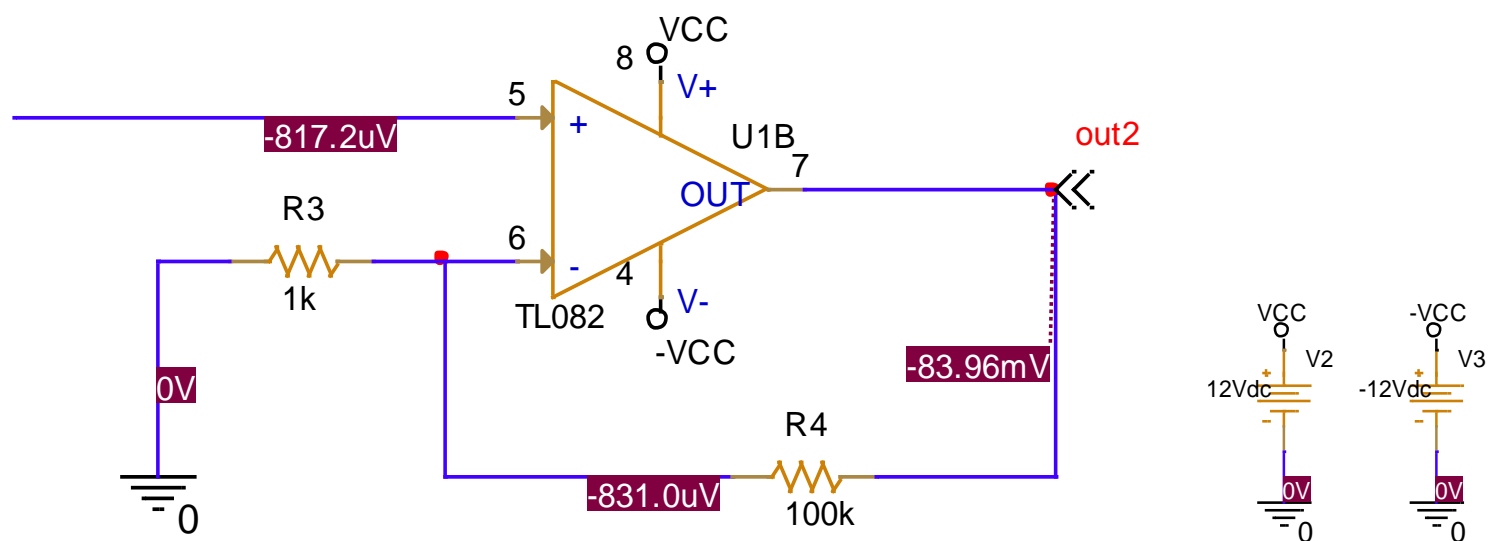Am pus o rezistenta de $100\text{ k}\Omega$ in loc de cea de $99\text{ k}\Omega$.



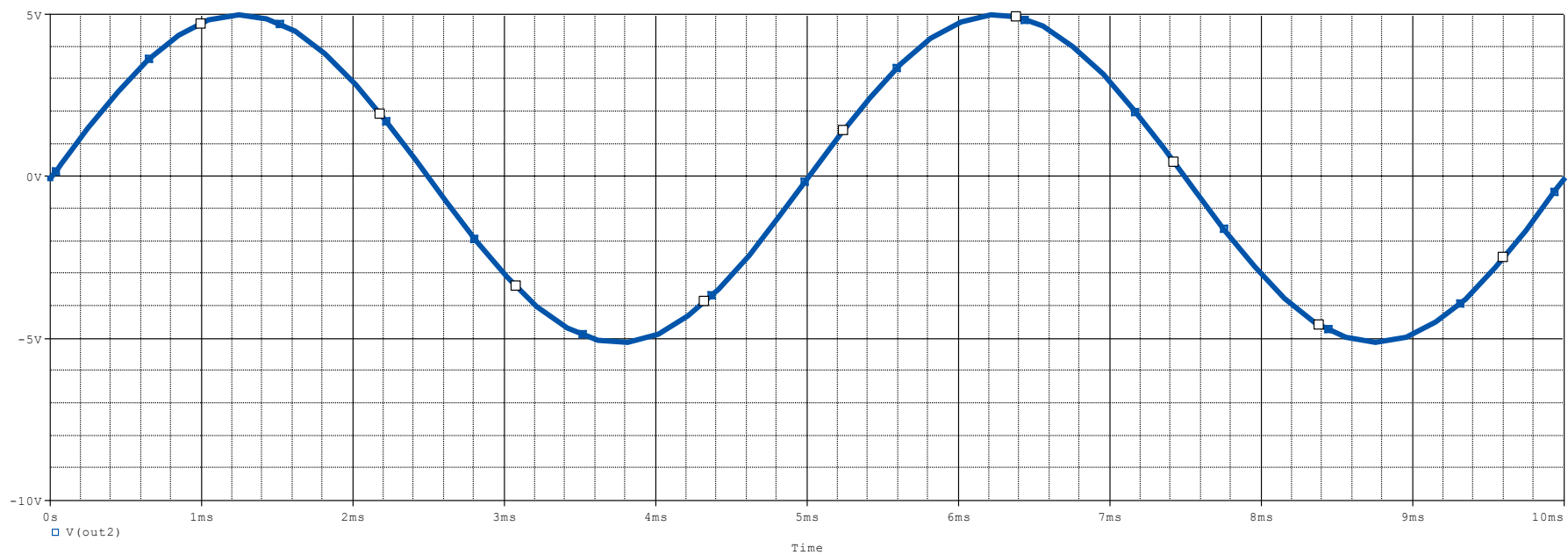Semnalul de iesire dupa a doua amplificare



Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	6.2230m	0.000	6.2230m
CURSOR 1,2	V(out2)	4.9714	-83.956m	5.0554

Valoarea amplitudinii semnalului de iesire dupa a doua amplificare

DIMENSIONARE COMPONENTE (A treia amplificare)

Dimensionam rezistentele R18 si R19.

AO are RN $\Rightarrow v_D = 0$

$$\left. \begin{array}{l} v_D = v^+ - v^- \\ v^- = \frac{R_{18}}{R_{18} + R_{19}} * V_{out3} \\ v^+ = V_{out2} \end{array} \right\} \Rightarrow V_{out2} - \frac{R_{18}}{R_{18} + R_{19}} * V_{out3} = 0 \Rightarrow V_{out2} = \frac{R_{18}}{R_{18} + R_{19}} * V_{out3}$$


$$A_v = \frac{V_{out3}}{V_{out2}} = 1 + \frac{R_{19}}{R_{18}}$$

Amplificarea este data de cele 2 rezistente!

Aleg $V_{out3} = 10V$


$$\left. \begin{array}{l} A_v = \frac{V_{out3}}{V_{out2}} = \frac{10}{5} = 2 \\ A_v = 1 + \frac{R_{19}}{R_{18}} \end{array} \right\} \Rightarrow 2 = 1 + \frac{R_{19}}{R_{18}} \Rightarrow \frac{R_{19}}{R_{18}} = 1 \Rightarrow R_{19} = 1 * R_{18}$$

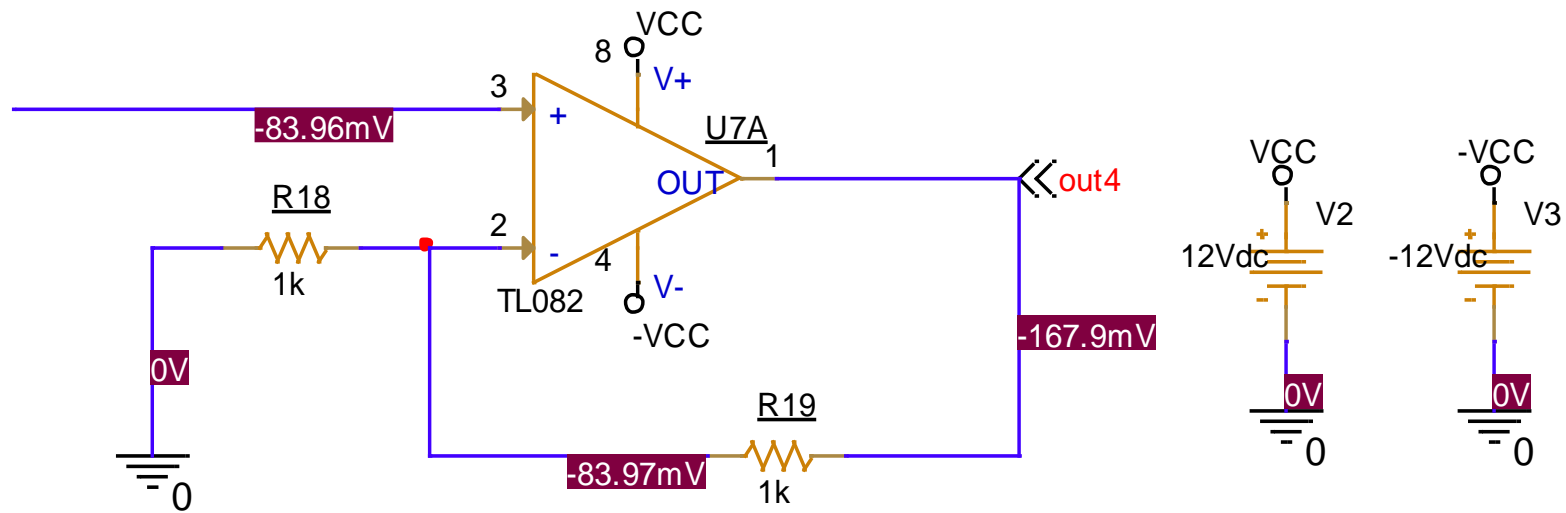Daca $R_{18} = 1\text{ k}\Omega \Rightarrow R_{19} = 1\text{ k}\Omega$




Amplificator neinversor cu reactie negativa pentru a treia etapa de amplificare

SHEMA ELECTRICA

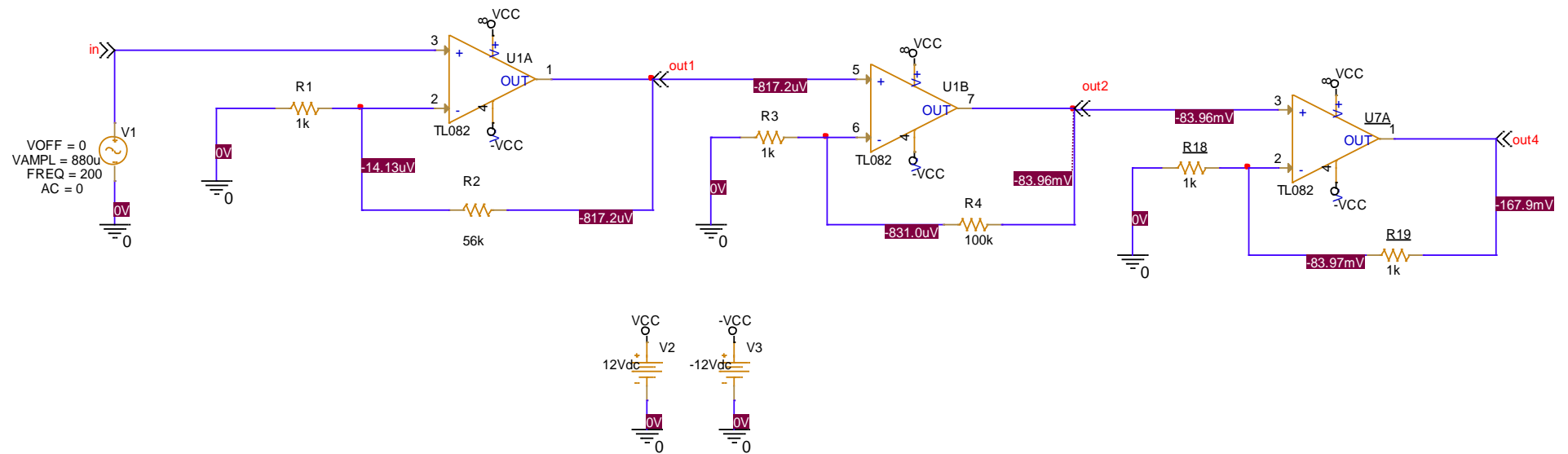

Intregul circuit de amplificare format din 3 AO neinversoare cu RN

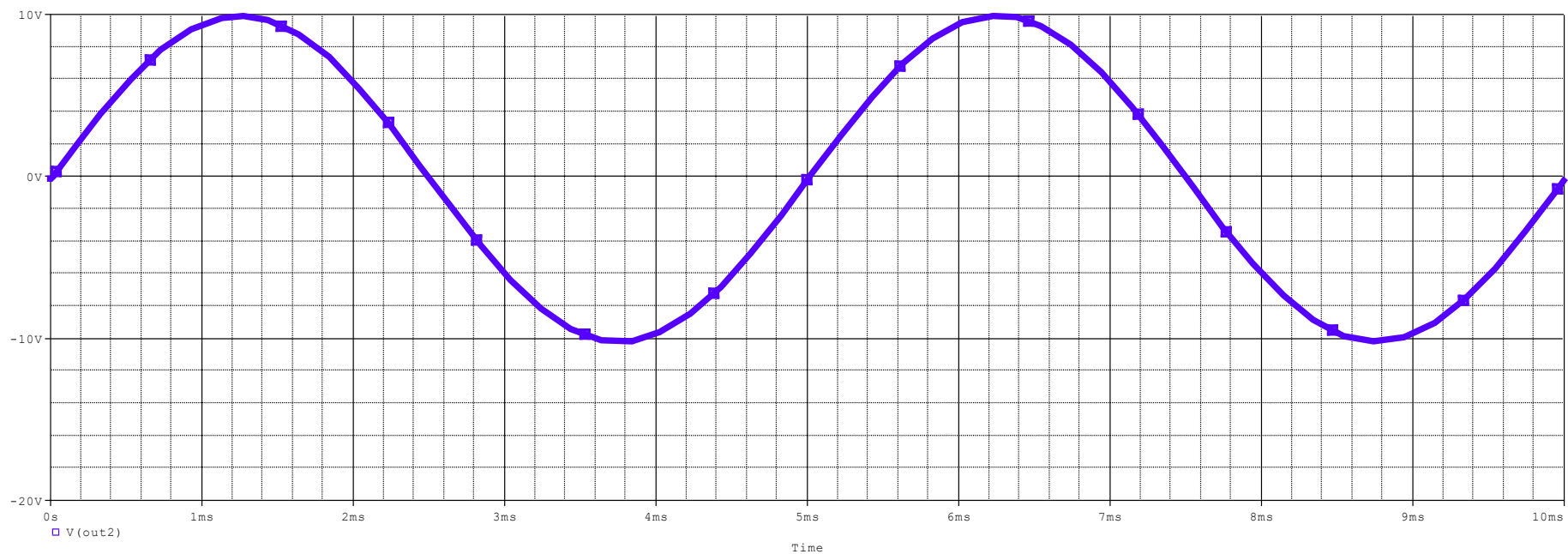Semnalul de iesire dupa a treia amplificare



Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	3.7973m	0.000	3.7973m
CURSOR 1,2	V(out2)	-10.172	-167.022m	-10.005

Valoarea amplitudinii semnalului de iesire dupa a doua amplificare

- ✓ Tensiunea de intrare este de 12V => la iesire circuitul nu poate avea un semnal mai mare de 12V!
- ✓ Dupa dimensionare si proiectare la iesire vor fi 10V.

2. Filtru

Semnalul amplificat trebuie filtrat in functie de banda de frecvente => filtru trece banda

$$f_{min} = f_i = 200\text{Hz}$$

$$f_{max} = f_s = 8500\text{Hz}$$

⇒ Banda de frecvente = $8500 - 200 = 8300\text{Hz}$

Dimensionez R_5 si R_6 .

Fie $C_1 = 50\text{nF}$, iar $C_2 = 220\text{pF}$

$$f_{min} = \frac{1}{2\pi R_5 C_1} \Rightarrow R_5 = \frac{1}{2\pi C_1 f_{min}}$$

$$R_5 = \frac{1}{6,28 \cdot 50 \cdot 10^{-9} \cdot 200} = \frac{1}{6,28 \cdot 0,5 \cdot 10^2 \cdot 10^{-9} \cdot 20 \cdot 10} = \frac{10^6}{62,8}$$

$$R_5 = 0,015 \cdot 10^6 \Rightarrow R_5 = 15\text{k}\Omega$$


$$f_{max} = \frac{1}{2\pi R_6 C_2} \Rightarrow R_6 = \frac{1}{2\pi C_2 f_{max}}$$

$$R_6 = \frac{1}{6,28 \cdot 220 \cdot 10^{-12} \cdot 8500} = \frac{1}{6,28 \cdot 0,22 \cdot 10^3 \cdot 10^{-12} \cdot 85 \cdot 10^2} = \frac{10^7}{117,436}$$

$$R_6 = 0,085 \cdot 10^6 \Rightarrow R_6 = 85\text{k}\Omega$$

Deoarece nu exista rezistenta de 85k voi folosi 2 rezistente in serie. Una de 82k si una de 3k.


Schema electrica

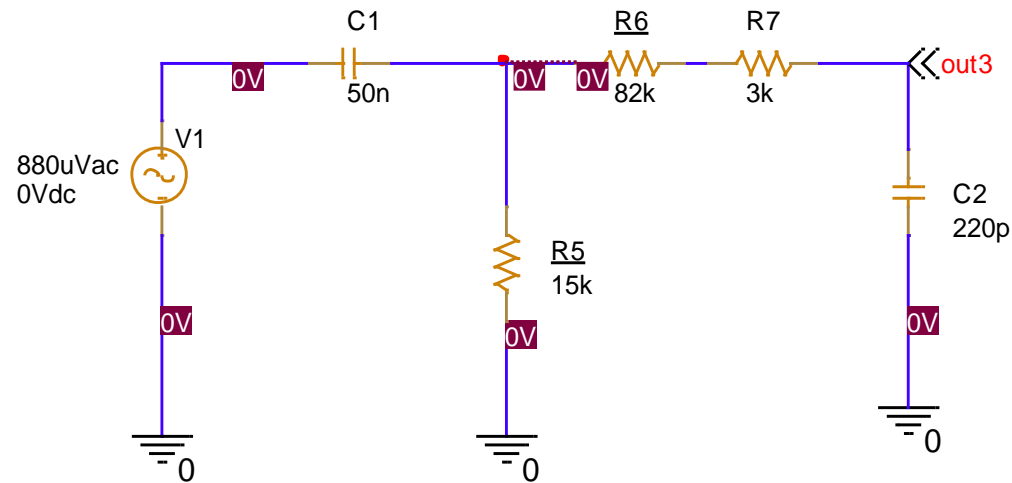

Filtru trece banda


Measurement	Value
Bandwidth_Bandpass_3dB(V(out3))	8.31093k
Cutoff_Highpass_3dB(V(out3))	201.76446
Cutoff_Lowpass_3dB(V(out3))	8.51269k

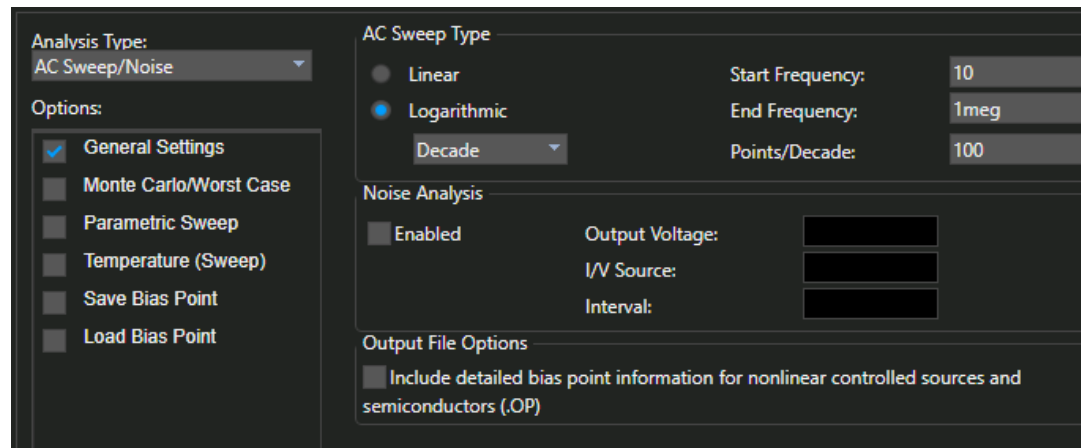Banda de frecvente a semnalului dupa amplificare si filtrare




Profil de simulare AC Sweep (pentru a vizualiza banda de frecvente a semnalului)

Amplificator + filtru

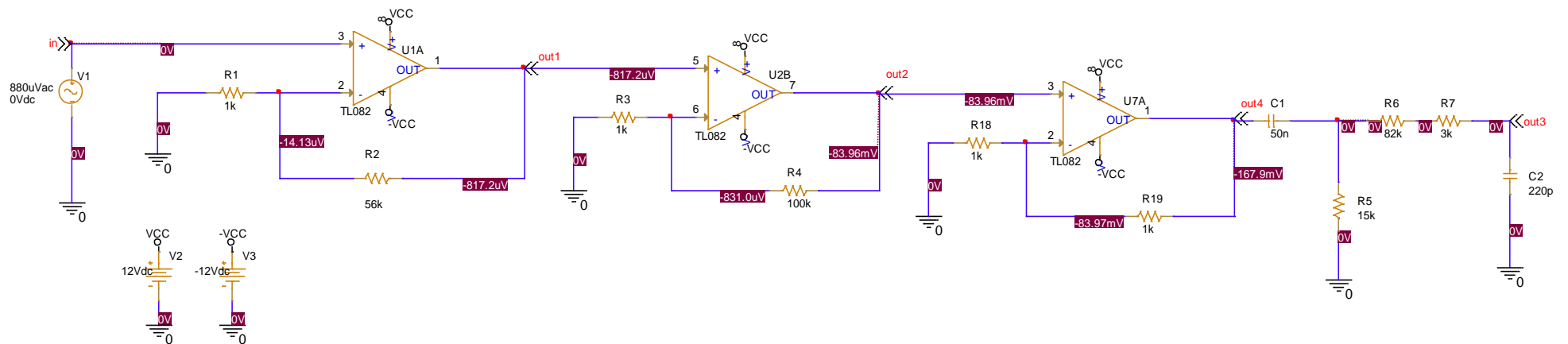

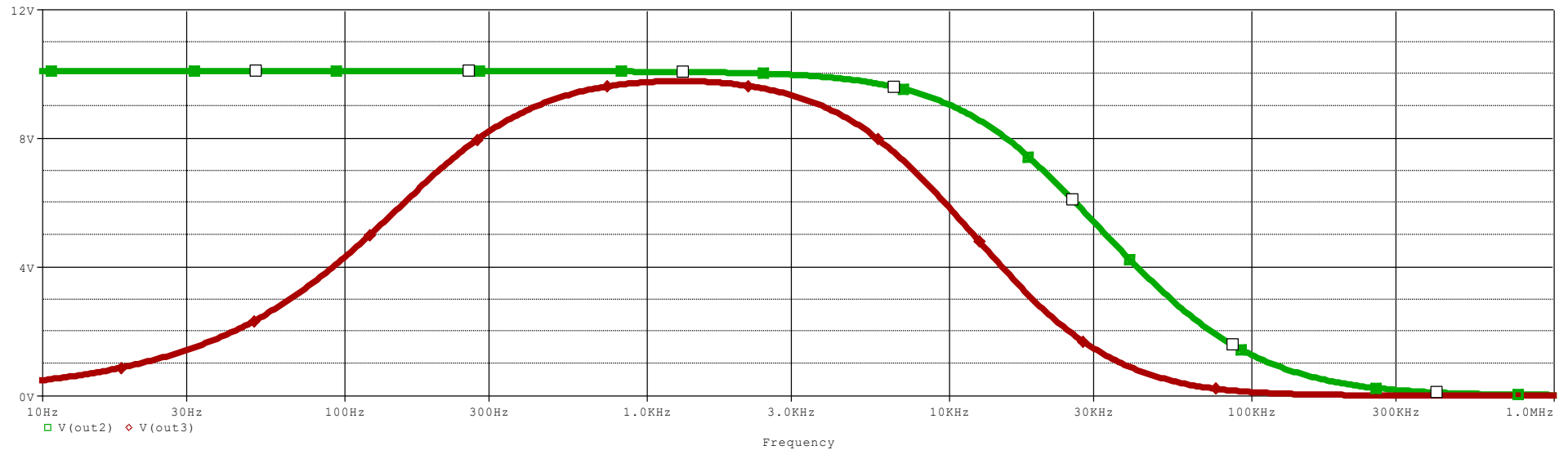Semnalul amplificat nefiltrat (verde) si semnalul amplificat filtrat (rosu)




3. Circuit de detectie a pragurilor

I. 0V – 2.5V

$$v_D = v^+ - v^-$$

$$v^- = 0$$

$$v^+ = V_{CC} = 12V$$

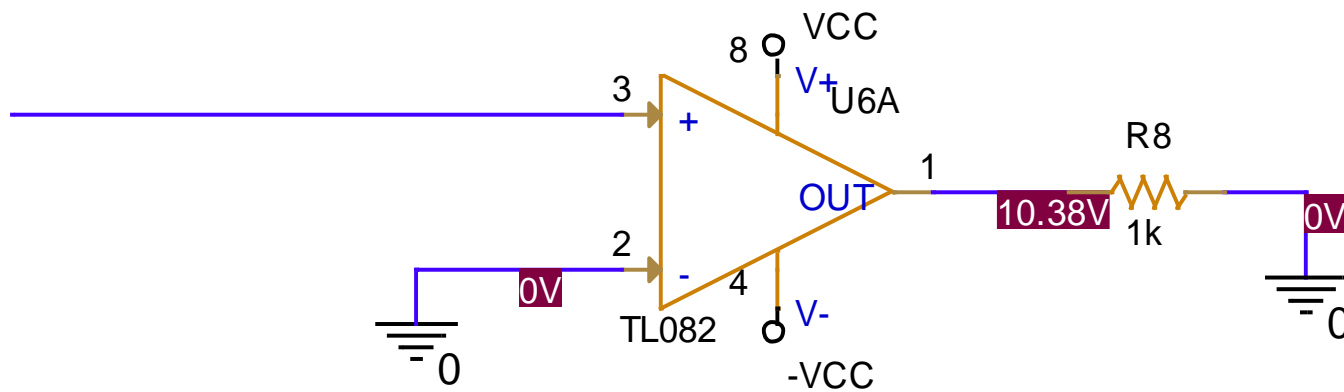

Comparator neinvertor pentru primul prag

II. 2.5V – 5V

$$v^+ = V_{cc} = 12V$$


$$v^- = 2.5V$$

$$v^- = \frac{R_{10}}{R_{10} + R_9} * V_{cc} \quad \Rightarrow 2.5 = \frac{R_{10}}{R_{10} + R_9} * 12$$

$$\frac{R_{10}}{R_{10} + R_9} * 4.8 = 1 \Rightarrow 4.8 * R_{10} = R_{10} + R_9 \Rightarrow 3.8 * R_{10} = R_9$$

Daca $R_{10} = 1 \text{ k}\Omega$
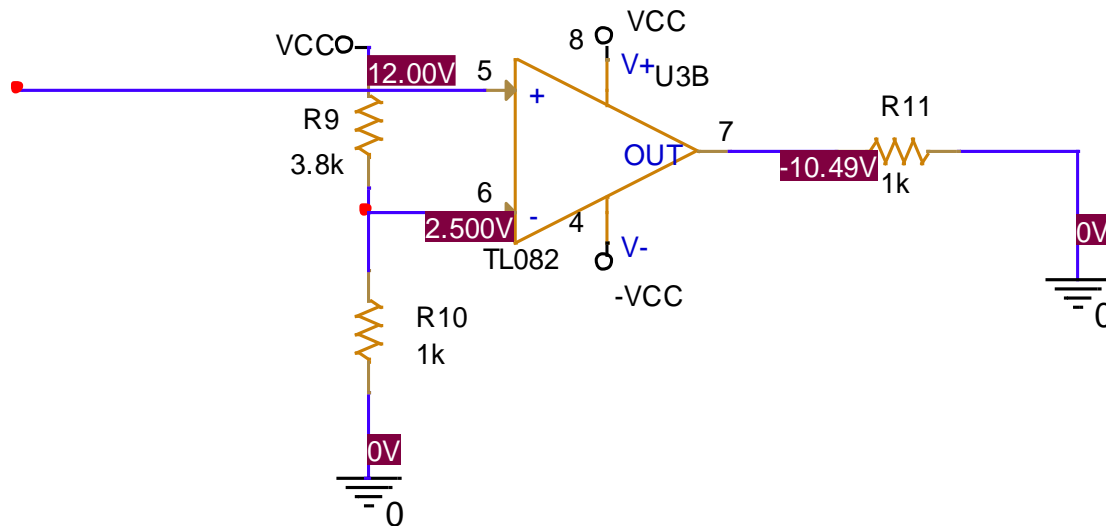
$$\Rightarrow R_9 = 3.8 \text{ k}\Omega$$



Comparator neinversor pentru al doilea prag

III. 5V – 7.5V

$$v^+ = V_{cc} = 12V$$


$$v^- = 5V$$

$$v^- = \frac{R_{13}}{R_{13} + R_{12}} * V_{cc} \quad \Rightarrow 5 = \frac{R_{13}}{R_{13} + R_{12}} * 12$$

$$\frac{R_{10}}{R_{10}+R_9} * 2.4 = 1 \Rightarrow 2.4 * R_{13} = R_{13} + R_{12} \Rightarrow 1.4 * R_{13} = R_{12}$$

Daca $R_{13} = 1 \text{ k}\Omega$
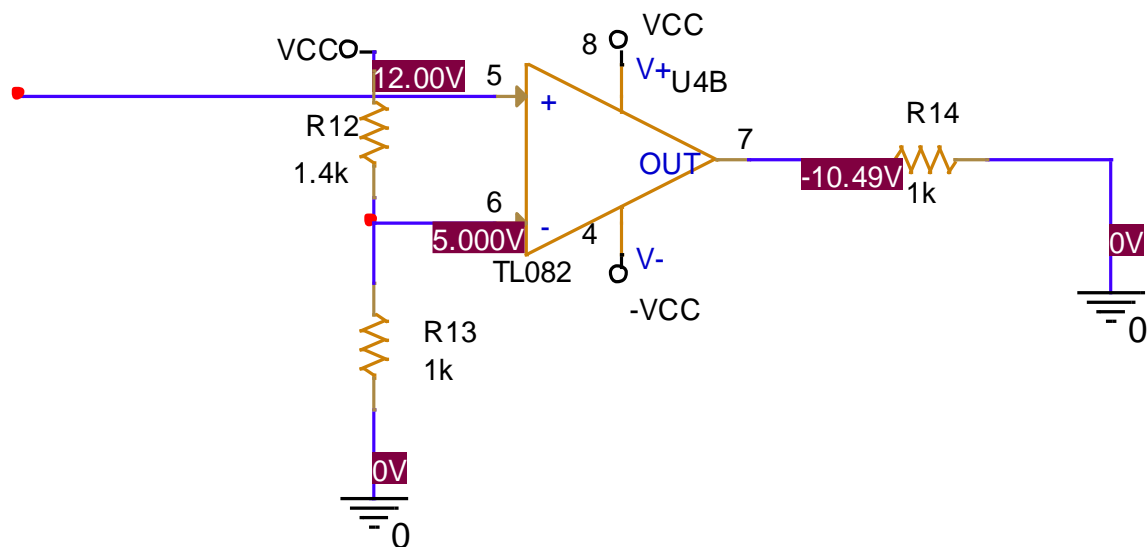
$$\Rightarrow R_{12} = 1.4 \text{ k}\Omega$$



Comparator neinversor pentru al treilea prag


IV. 7.5V – 10V

$$v^+ = V_{cc} = 12V$$

$$\begin{aligned}
 v^- &= 7.5V \\
 v^- &= \frac{R_{16}}{R_{16}+R_{15}} * V_{CC} \quad \Rightarrow 7.5 = \frac{R_{16}}{R_{16}+R_{15}} * 12 \\
 \frac{R_{16}}{R_{16}+R_{15}} * 1.6 &= 1 \Rightarrow 1.6 * R_{16} = R_{16} + R_{15} \Rightarrow 0.6 * R_{16} = R_{15}
 \end{aligned}$$

Daca $R_{15} = 1 \text{ k}\Omega$
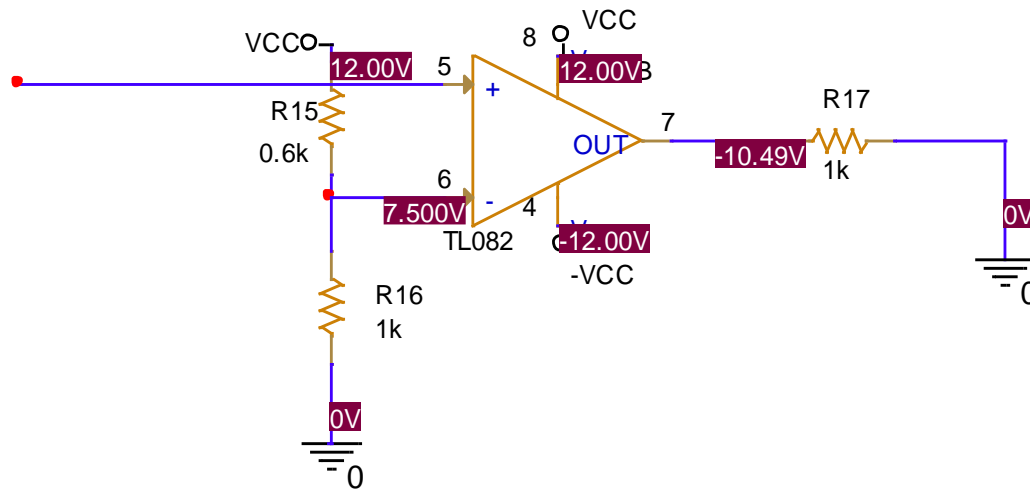
$$\Rightarrow R_{16} = 0.6 \text{ k}\Omega$$



Comparator neinversor pentru al patrulea prag

Analysis Type:
Time Domain (Transient)

Options:

- ☒ General Settings
- ☐ Monte Carlo/Worst Case
- ☐ Parametric Sweep
- ☐ Temperature (Sweep)
- ☐ Save Bias Point
- ☐ Load Bias Point
- ☐ Save Check Point
- ☐ Restart Simulation

Run To Time : 10m seconds (TSTOP)

Start saving data after : 0 seconds

Transient options:

Maximum Step Size seconds


☐ Skip initial transient bias point calculation (SKIPBP)

☐ Run in resume mode


Output File Options...


Profil de simulare

Semnalele de iesire ale pragurilor

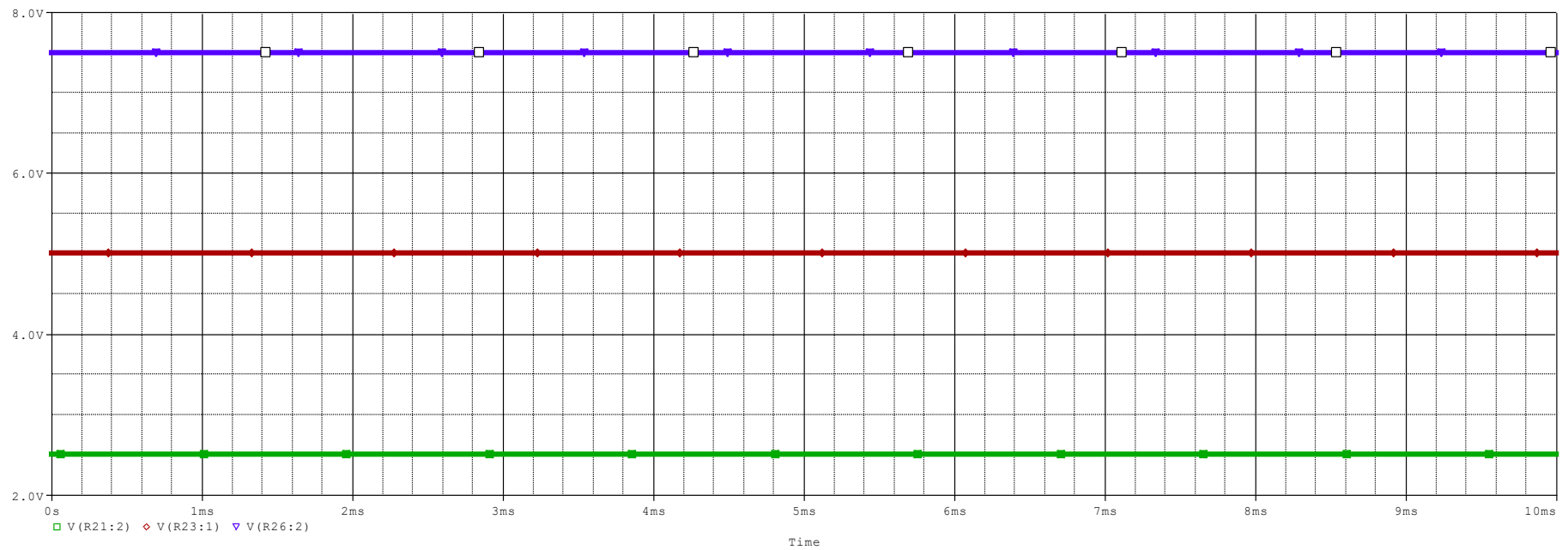


Semnalul de iesire dupa fiecare prag

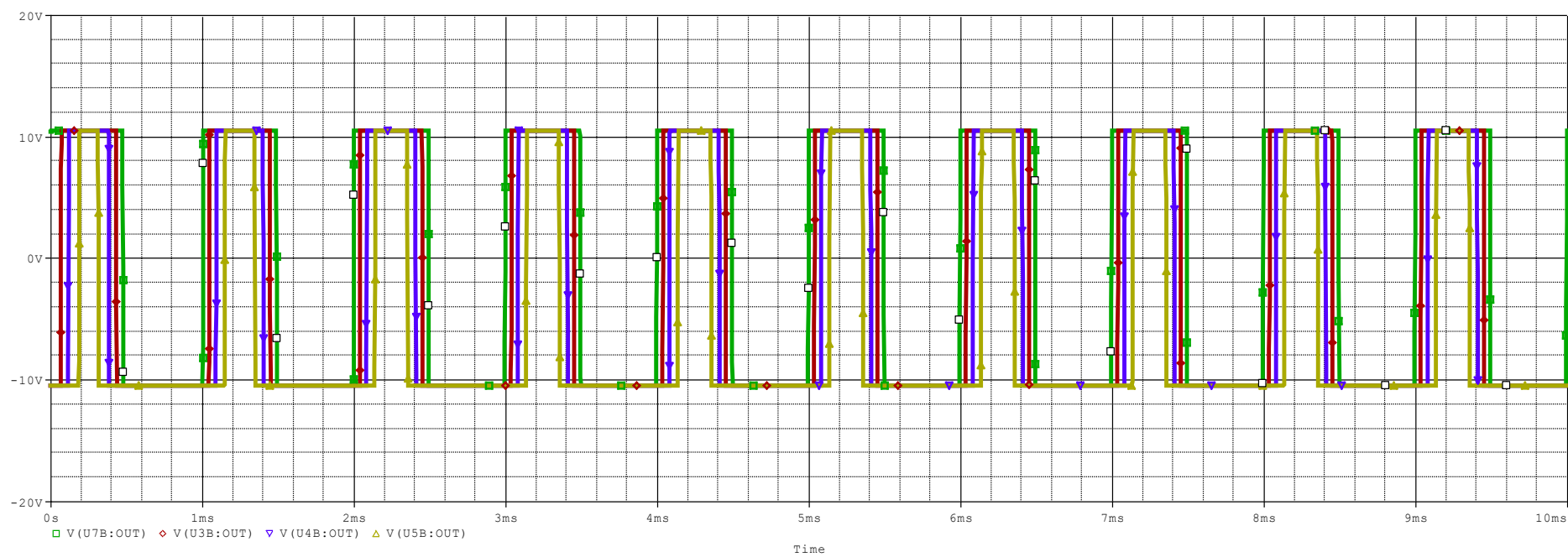

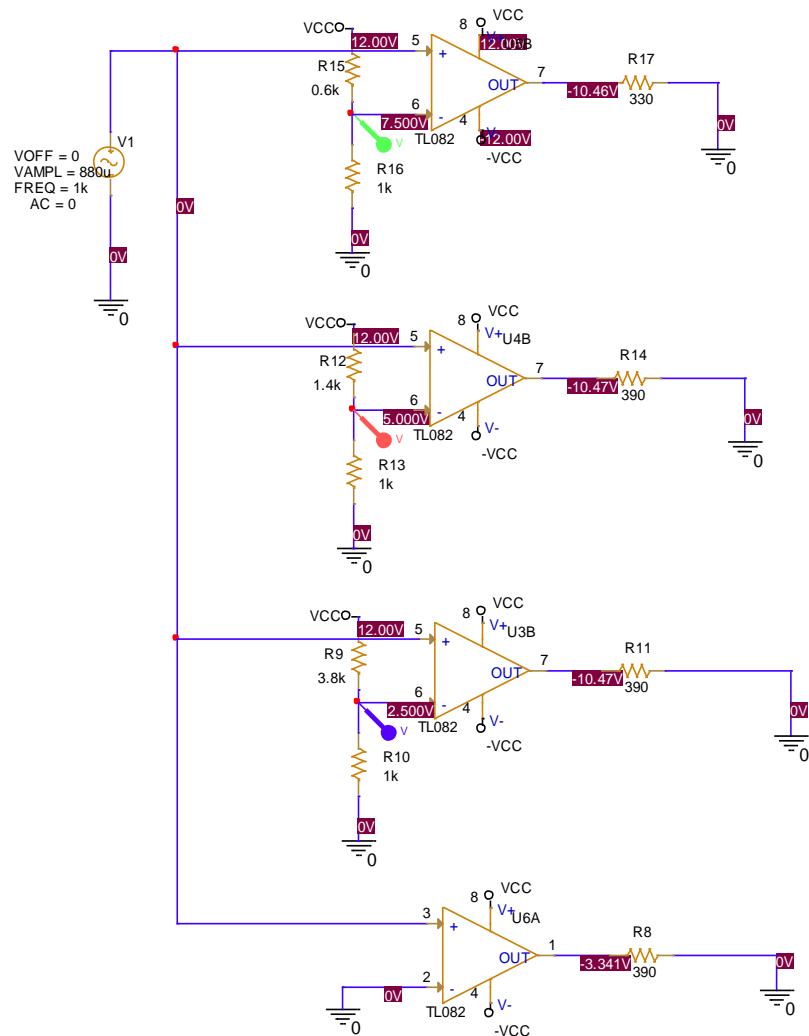

Circuitul de detectie a pragurilor

4. Led-uri

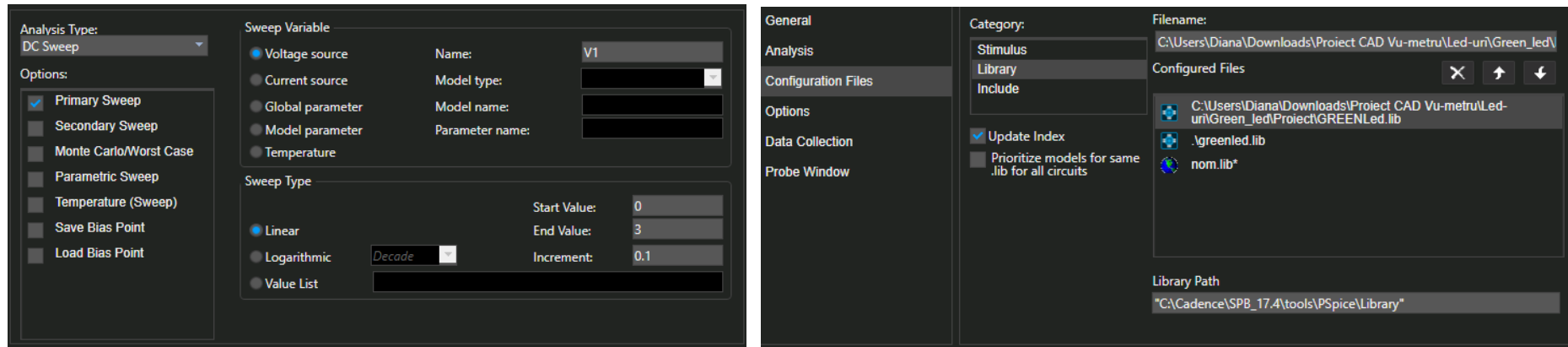

Profil de simularea (la toate led-urile la fel doar fisierul.lib este specific fiecarui led)

i. Led rosu


$$V_{dc} = 9V$$

$$I_{LED} = 20 mA$$


$$R = \frac{V_R}{I_{LED}} = \frac{V_1 - V_p}{I_{LED}} = \frac{10V - 2V}{20mA} = 400\Omega$$

Pentru ca nu exista rezistenta cu valoarea de 400 voi pune una de 390 Ω .

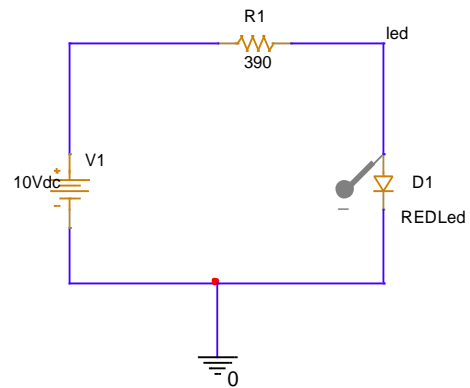
```
.MODEL REDLed D
+ IS=2.5920E-9
+ N=5
+ RS=7.0169
```



Caracteristica cu plotdigitizer

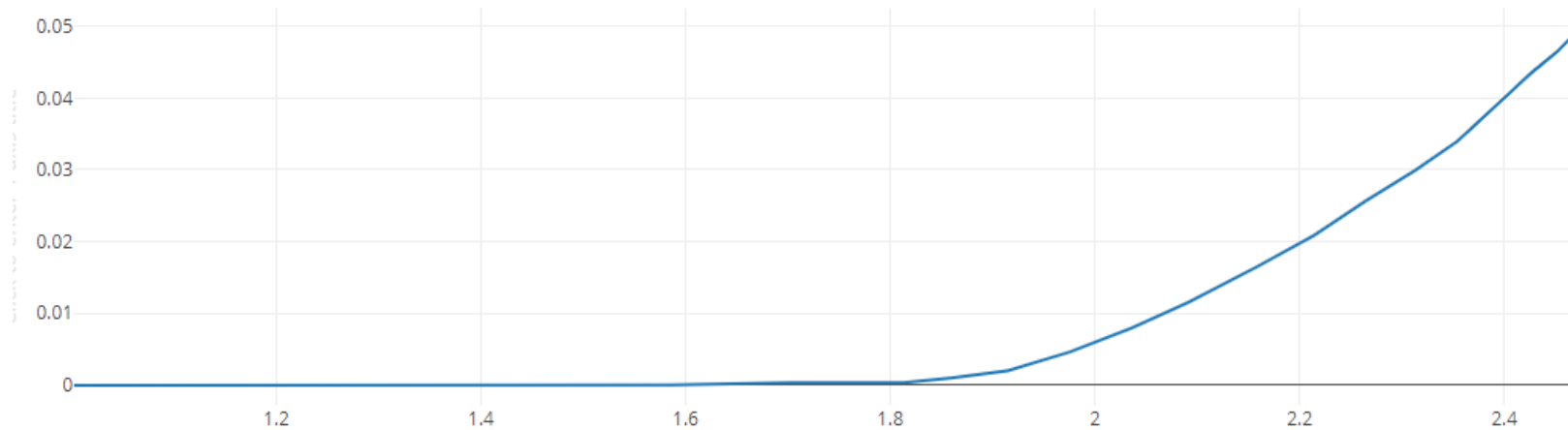

Caratteristica in Orcad

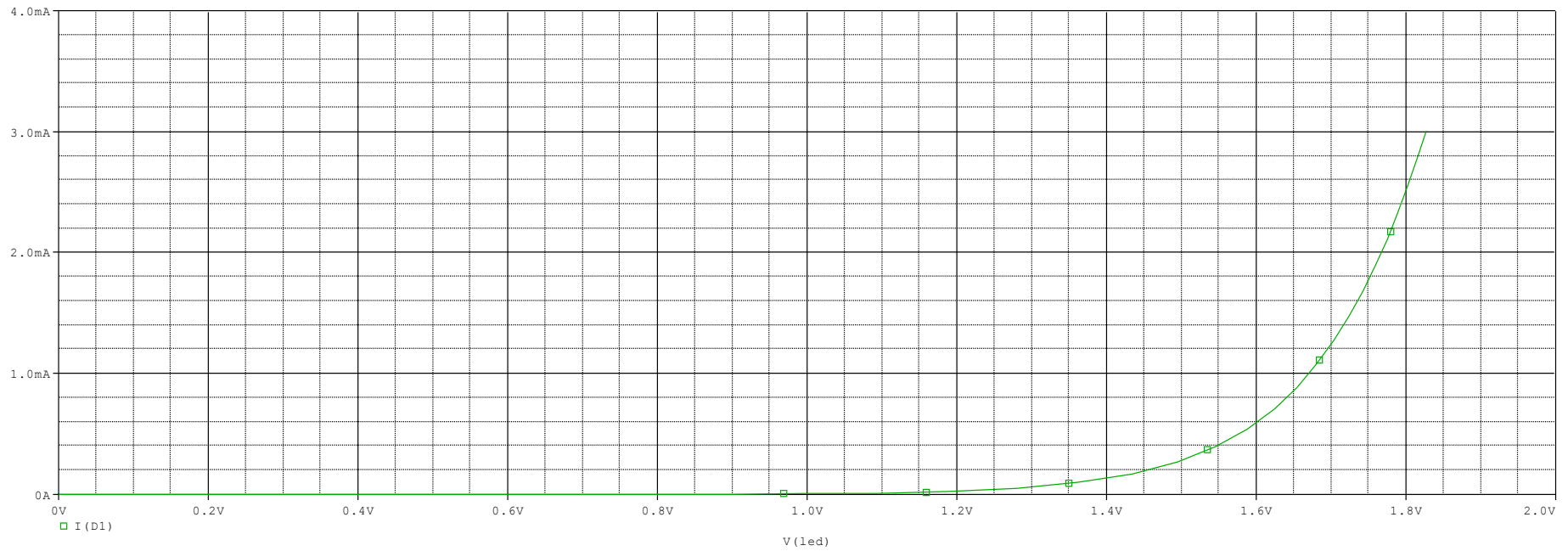

ii. Led verde


$$V_{dc} = 9V$$

$$I_{LED} = 20 \text{ mA}$$


$$R = \frac{V_R}{I_{LED}} = \frac{V_1 - V_p}{I_{LED}} = \frac{10V - 2.1V}{20mA} = 395\Omega$$

Pentru ca nu exista rezistenta cu valoarea de 395 voi pune una de 390 Ω .

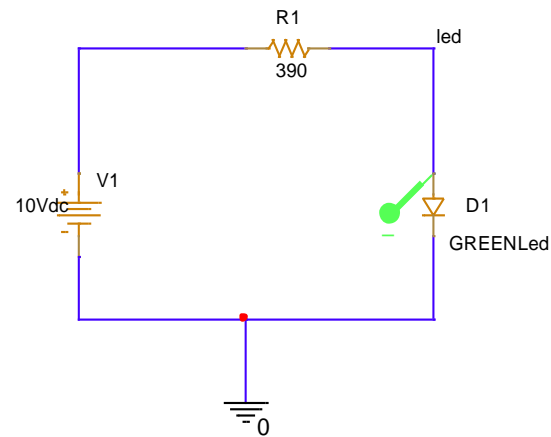
```
.MODEL GREENLed D
+ IS=155.15E-18
+ N=2.0804
+ RS=15.318
```



Caracteristica cu plotdigitizer

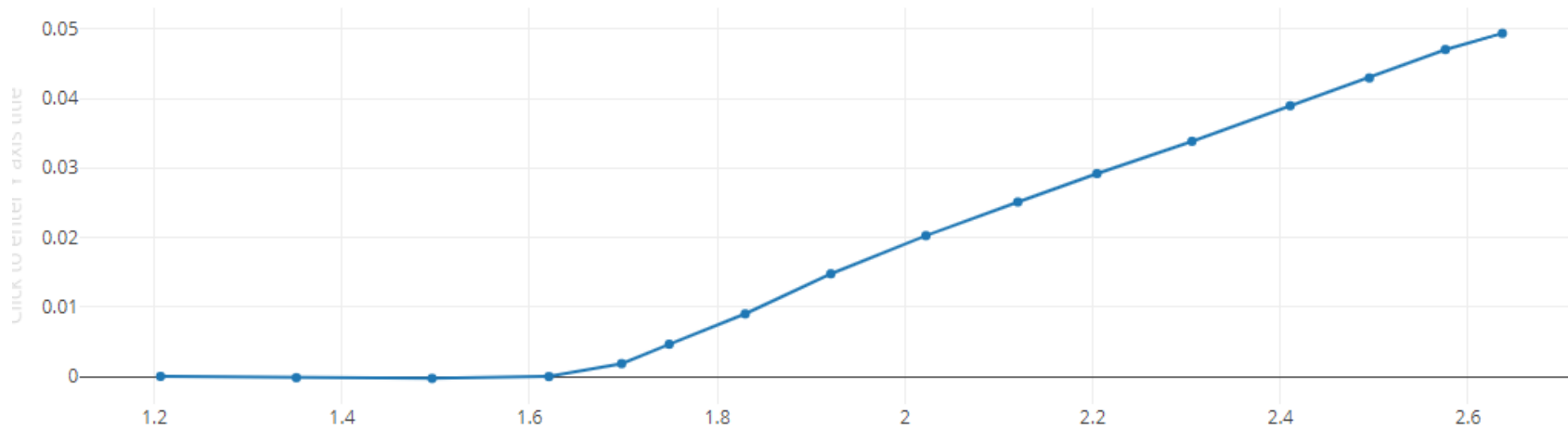

Caracteristica in Orcad

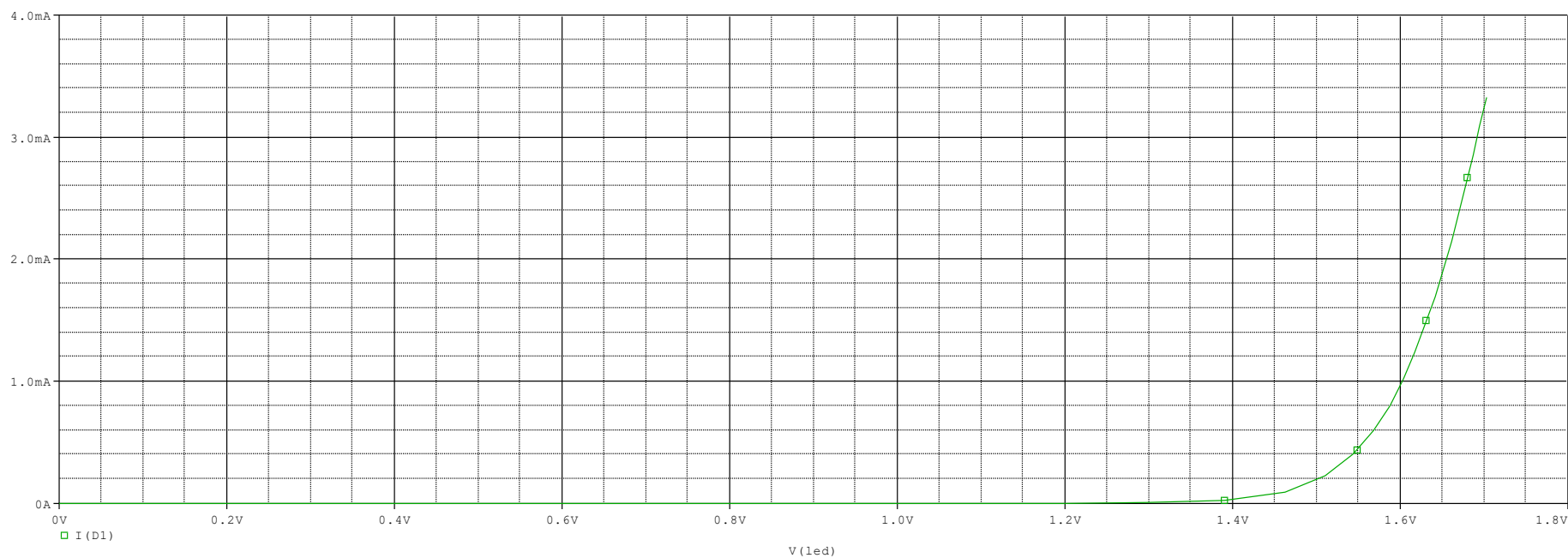

iii. Led albastru


$$V_{dc} = 9V$$

$$I_{LED} = 20\text{ mA}$$


$$R = \frac{V_R}{I_{LED}} = \frac{V_1 - V_p}{I_{LED}} = \frac{10V - 3.3V}{20mA} = 335\Omega$$

Pentru ca nu exista rezistenta cu valoarea de 335 voi pune una de 330 Ω .

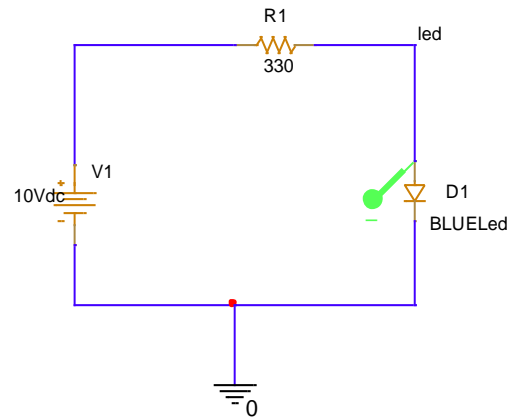
```
.MODEL BLUELed D
+ IS=9.0310E-12
+ N=5
+ RS=1.7176E-6
```



Caracteristica cu plotdigitizer

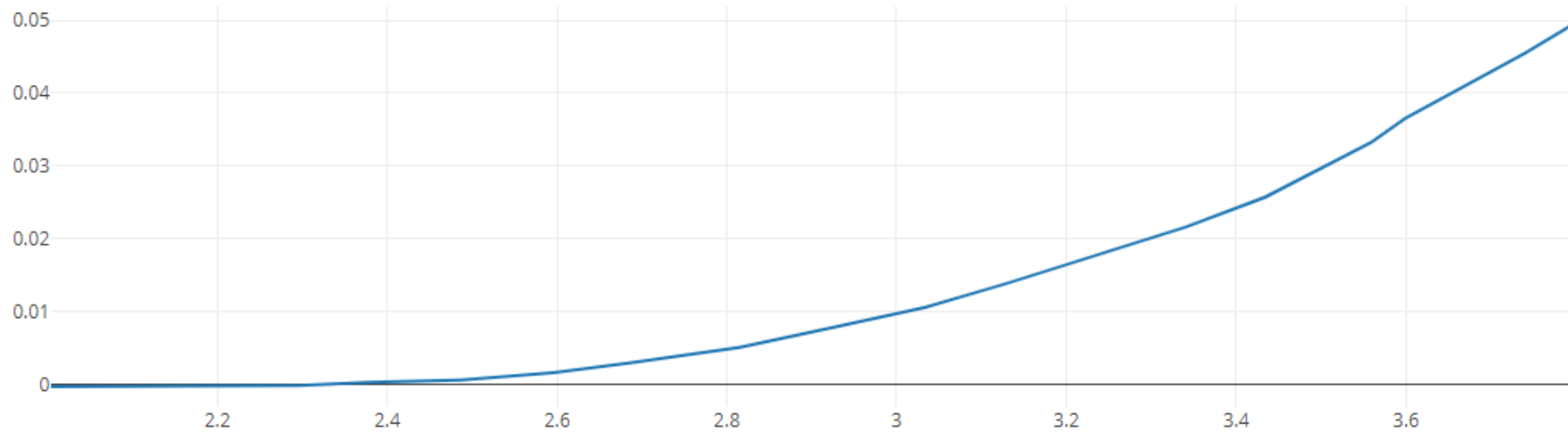

Caracteristica in Orcad

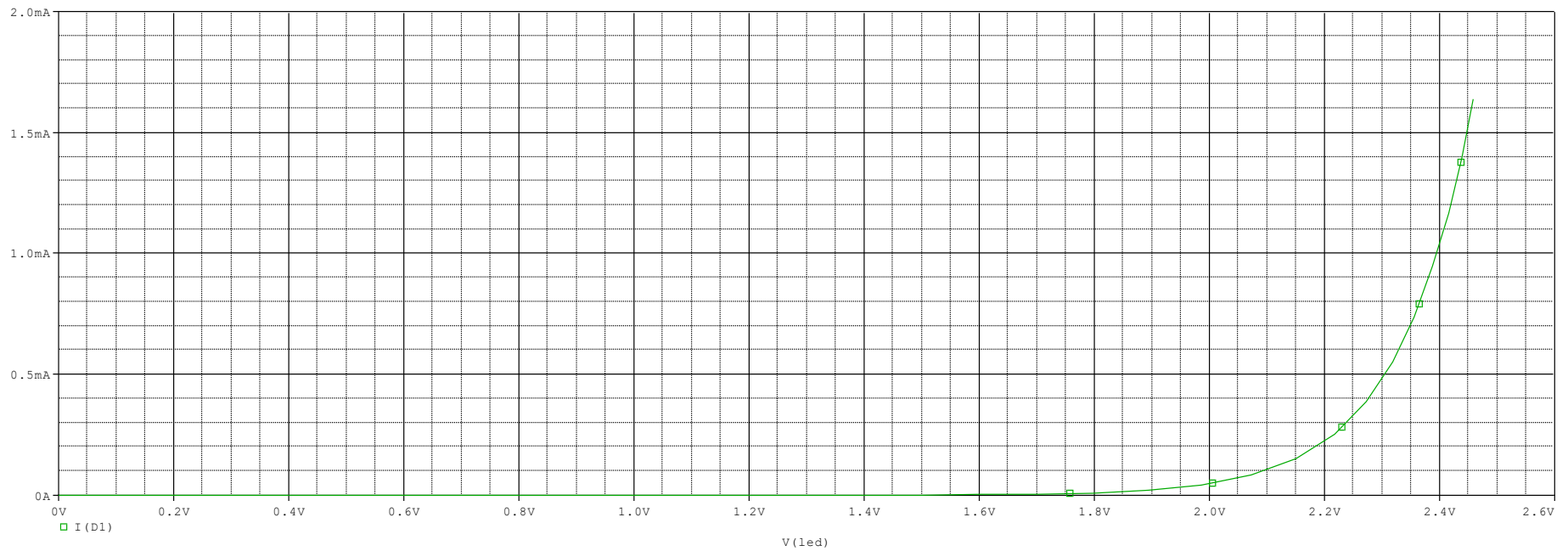

iv. Led galben


$$V_{dc} = 9V$$

$$I_{LED} = 20\text{ mA}$$


$$R = \frac{V_R}{I_{LED}} = \frac{V_1 - V_p}{I_{LED}} = \frac{10V - 2.1V}{20mA} = 395\Omega$$

Pentru ca nu exista rezistenta cu valoarea de 395 voi pune una de 390 Ω .

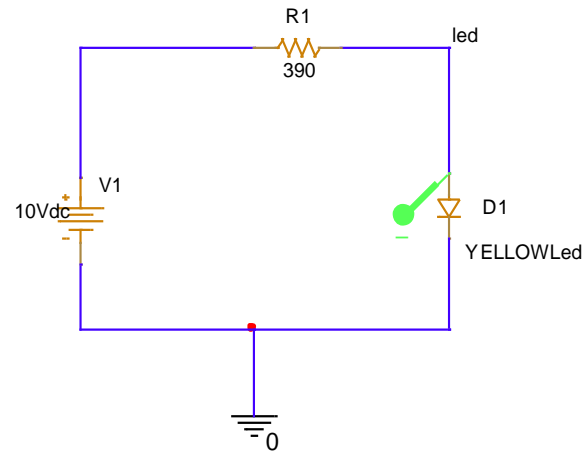
```
.MODEL YELLOWLed D  
+ IS=47.888E-21  
+ N=1.5978  
+ RS=17.929
```




Caracteristica cu plotdigitizer

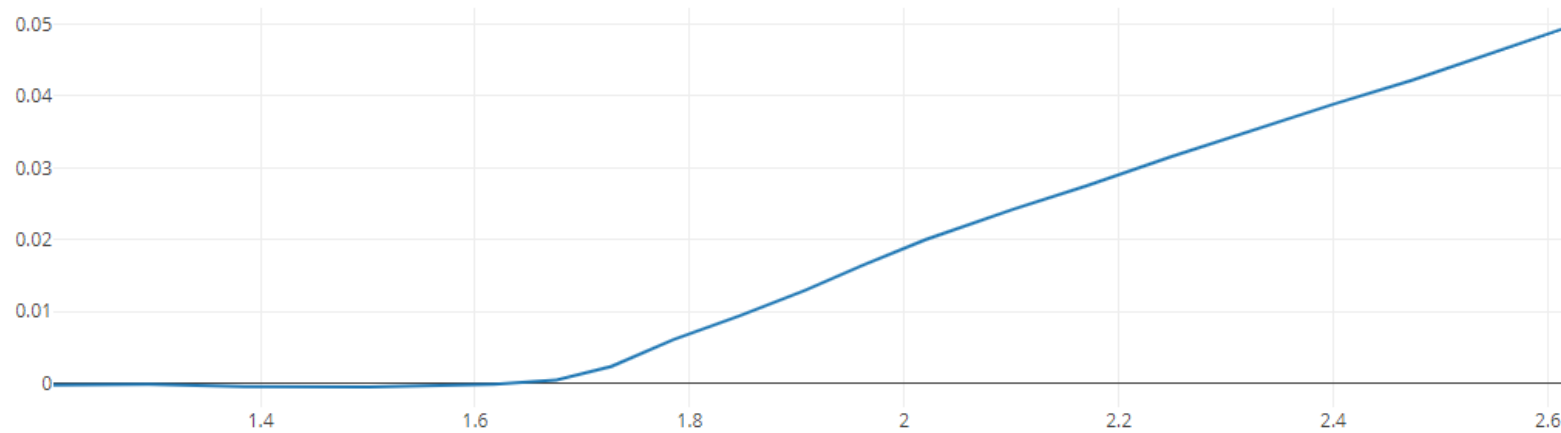

Caracteristica in Orcad

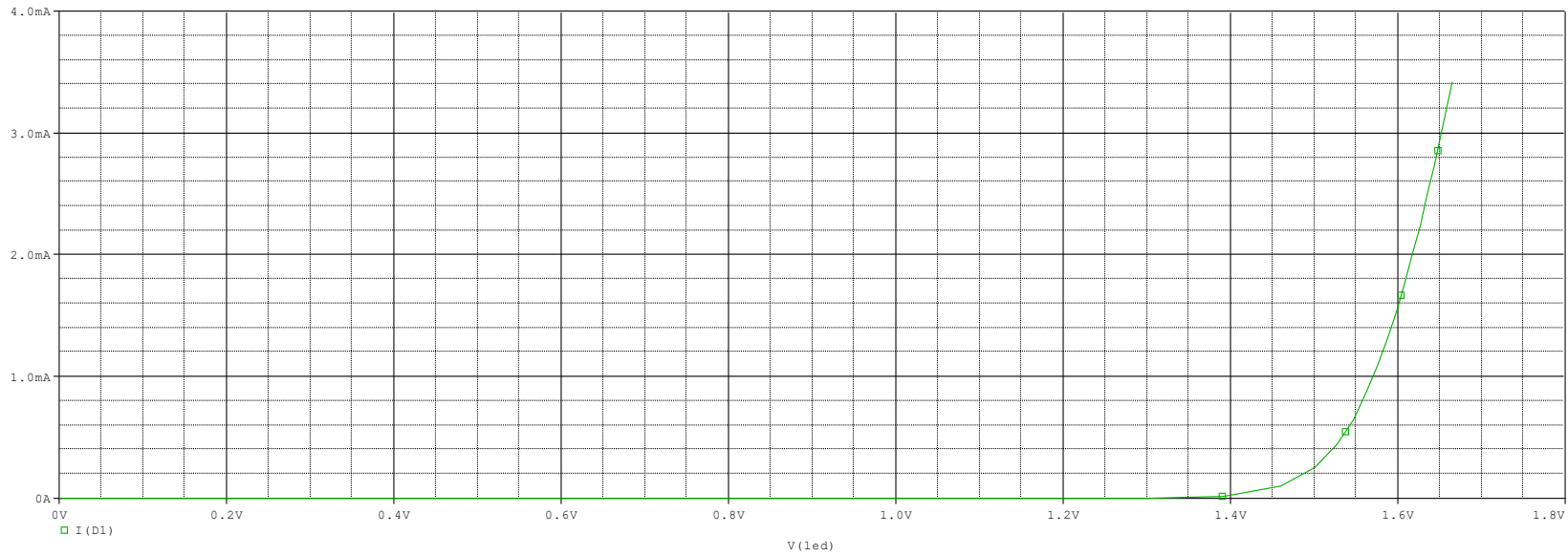

5. Circuitul final

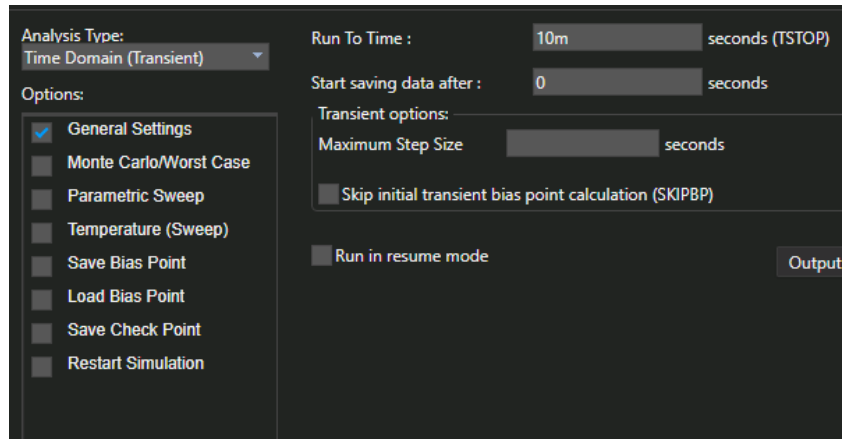

Profil de simulare

